

CS310 – Project

Stefan Grulović

Dr. Alexander Astaras

COMPUTER SCIENCE 310 – Computer Architecture

SPRING II 2017

Truth Table:

A	B	C	D	E		Q	R	S	T	U	V	W	X
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1		0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0		0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1		0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0		0	0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1		0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0		0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	1		0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0		0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1		0	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0		0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1		1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0		0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1		1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0		0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1		1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0		1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1		1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0		1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	0	1	0	1		X	X	X	X	1	X	X	X
1	0	1	1	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	0	1	1	1		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	0	0	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	0	0	1		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	0	1	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	0	1	1		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	1	0	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	1	0	1		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	1	1	0		X	X	X	X	1	X	X	X
1	1	1	1	1		X	X	X	X	1	X	X	X

Q – K-Map

\bar{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

A

BC/DE	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	X-1	X-1	X-1	X-1
11	X-1	X-1	X-1	X-1
10	X-1	X-1	X-1	X-1

Equation:

$$Q = A + BDE + BCE$$

$$Q = A + B E (D + C)$$

R – K-Map

\bar{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	0	0	1
10	1	1	0	1

A

BC/DE	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	X-1	X-1	X-1	X-1
11	X-1	X-0	X-0	X-1
10	X-1	X-1	X-0	X-1

Equation:

$$R = B \bar{E} + A \bar{E} + \bar{B} D E + \bar{B} C E + B \bar{C} \bar{D}$$

$$R = \bar{E} (B + A) + \bar{B} E (D + C) + B \bar{C} \bar{D}$$

S – K-Map

\bar{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	0	1	1
11	0	0	1	0
10	1	1	0	1

A

BC/DE	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	X-1	X-0	X-1	X-1
11	X-0	X-0	X-1	X-0
10	X-1	X-1	X-0	X-1

Equation:

$$S = \bar{C} \bar{D} E + \bar{B} C \bar{E} + C D E + B \bar{C} \bar{E}$$

$$S = E(\bar{C} \bar{D} + CD) + \bar{E}(\bar{B} C + B \bar{C})$$

T – K-Map

\bar{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	1	0	1

A

BC/DE	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	X-1	X-1	X-0	X-0
11	X-1	X-1	X-0	X-0
10	X-0	X-1	X-0	X-1

Equation:

$$T = \bar{D} E + C \bar{D} + \bar{C} D \bar{E}$$

$$T = \bar{D}(E + C) + \bar{C} D \bar{E}$$

U – K-Map

\overline{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

A

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

Equation:

$$U = AC + AB$$

$$U = A (C + B)$$

V – K-Map

\overline{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

A

BC/DE	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	X-1	X-1	X-0	X-0
11	X-1	X-1	X-0	X-0
10	X-1	X-1	X-0	X-0

Equation:

$$V = \overline{D}$$

W – K-Map

\overline{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

A

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X-0	X-0	X-0	X-0
11	X-0	X-0	X-0	X-0
10	X-0	X-0	X-0	X-0

Equation:

$$W = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C} \overline{D}$$

$$W = \overline{A} (\overline{B} + \overline{C} \overline{D})$$

X – K-Map

\overline{A}

BC/DE	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

A

BC/DE	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	X-0	X-0	X-1	X-1
11	X-1	X-1	X-1	X-1
10	X-0	X-0	X-1	X-1

Equation:

$$X = A D + \overline{B} C D + B C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$

$$X = A D + C (\overline{B} D + B \overline{D}) + \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$$